



Za delo uporabi ta ampermeter,
ki ga moraš pravilno vezati v vezje.

Navodilo za delo v 8. tednu:

1. Klikni na [povezavo](#) (izbrano moraš imeti **napredno**) sestavi vezje v katerem imaš zaporedno vezana dva upornika in baterijo. Na vseh treh elementih izmeri tok in napetost ter izračunaj upor na bateriji.
2. Tvoja naloga je, da sestaviš poročilo o eksperimentalnim delu, ki mora vsebovati:
 - navodilo za delo
 - shemo (z vsemi pripadajočimi merilniki)
 - meritve
 - izračun

Vse to zapiši v zvezek in poslikaj ter mi pošlji. Zraven priloži še **print screen** tvojega vezja z merilniki.

Čas imaš do torka, 12. 5. 2020 do 10.00, na mail: veronika.pajk@sola.velike-lasce.si.

3. Reši naloge v DZ str. 56 in 57.